

Universidade Federal de Pernambuco

Emmanuel Silva Nascimento
Guilherme Vinicius Nigro Braga
Ruan Alexandre Ferreira Da Silva
João Gabriel Valentim Dias
Erick Martins Gomes Vieira


Relatório da APS4
Nível do Sistema de Computador

Recife
2024

NandGame

O primeiro nível é chamado de Combined Memory(Memória Combinada), que consiste na criação de uma memória juntando dois registradores normais e uma RAM(Random Access Memory, ou Memória de Acesso Aleatório). Uma Combined Memory facilita o acesso de uma grande quantidade bits de informação, podendo possuir mais de uma característica dependendo da forma que é montado.

Como é mostrado na imagem, a Combined Memory possui 5 Inputs(3 Inputs(a,d,*a) para escolher o Output, 1 input(X) de 16 bits carregando o valor a ser armazenado e o último sendo o Clock(cl)) e 3 Outputs de 16 bits(A,D,A). O primeiro Output (A) é dado por um registro, que está conectado aos inputs (a, X, e cl), porém, o valor do registro só será atualizado quando a borda do sinal cl for negativa (uma mudança de estados, em específico de 1 para 0). O segundo output(D) possui o mesmo funcionamento, porém utiliza o input (d) no lugar do (a). Já o output de *A é dado por uma Ram, que está conectada a saída do Registrador responsável pela saída (A) e aos bits (*a, X e cl). O intuito é que o Registrador A forneça um endereço de armazenamento a RAM, fazendo com que ela armazene quantidades de bits diferentes em cada endereço provido pelo Registrador A.

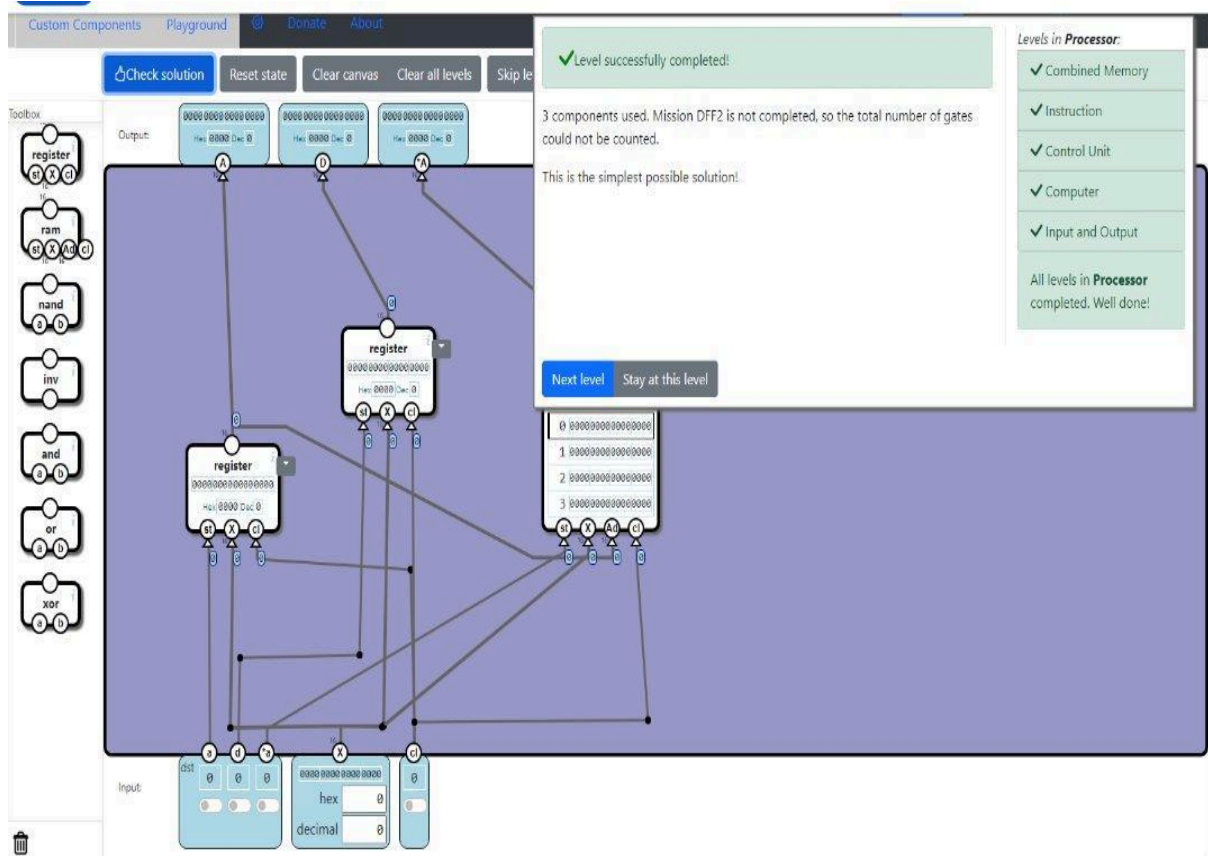

O segundo nível é chamado de Instruction(Instrução), que consiste na criação de uma das partes de um Control Unit(Unidade de Controle), que consiste na junção de um select a um condition e a um ALU (todos de 16 bits). O Instruction possui um total de 4 Inputs(1 input responsável por fornecer ao ALU instruções, 1 input responsável pelo valor de X que o ALU irá receber e 2 inputs sendo responsáveis pelo valor de Y), e 5 Outputs(1 para o resultado do ALU, 3 pelos valor de (a,d e *a) e um pelo valor de j. O bit I passa por um splitter, facilitando o acesso aos bits de I e proporcionando mais precisão ao ALU,e após isso, determinados bits de I serão responsáveis por aspectos diferentes do ALU. Caso o bit de número 12 esteja ativo, a entrada Y do Alu será *A, caso esteja desativado, será A. os bits do 10 ao 6 são responsáveis pelas operações do ALU, sendo o bit 10 responsável pelo operados do número, bit 9-8 pela operação matemática a ser realizada e o bit 7 por zerao resultado e o bit 6 por trocar os valor de X e Y. Já os bit 5 ao 3 são responsáveis pelos valores de a, d e *a, respectivamente. E finalmente, os bit 2 ao 0 são encarregados pelo valor de j (Bit 2 = Less Than , Bit 1 = Equal to e Bit 0 = Greater Than).

I is an instruction to the ALU and condition components. The bits direct the operation as specified:

Input	Output	flag
10	ALU	u
9	ALU	op1
8	ALU	op0
7	ALU	zx
6	ALU	sw
5	destination	a
4	destination	d
3	destination	*a
2	condition	lt
1	condition	eq
0	condition	gt

The A, D and *A inputs are the values of the registers

The X input to the ALU should be D, the Y input should be either A or *A depending on bit 12 in the instruction. If bit 12 is 0, it is A, if 1, *A.

The R output is the result of the ALU operation.

The j flag indicate if the ALU output conforms to the conditions specified in bit 0-2.

Input				Output				
I	A	D	*A	R	a	d	*a	j
-6768 (a598)	7	9	13 (000d)	1	0	1	0	0
-8158 (a018)	6	5	0	4	0	1	1	0
-2909 (f4c3)	0	0	42 (002a)	42 (002a)	1	0	0	1
2906 (f4a6)	0	0	42 (002a)	42 (002a)	1	0	0	0
-6304 (a750)	47 (003a)	1	2	41 (0029)	1	0	0	0
-6302 (a752)	1	2	-1 (ffff)	0	1	0	0	1

3 components used. (Not counting splitter which does not contain any logic.)
Mission CONDITION is not completed, so the total number of gates could not be counted.

Next level Stay at this level

✓ Instruction

✓ Control Unit

✓ Computer

✓ Input and Output

All levels in Processor completed. Well done!

O terceiro nível é chamado de Control Unit (Unidade de Controle), que consiste na junção de um ALU com o input de I. É utilizado um Seletor para escolher qual dos valores utilizar (Resultado do ALU ou I). Caso o bit 15 do valor de I for 1, então o valor a ser utilizado no output R será o do ALU, caso contrário, será o de I.

Junto a isso, caso o valor do bit 15 de de I for 1, os valores de a, d ,*a e j serão os mesmos do ALU, caso não, todos exceto a serão 0.

A Unidade de Controle é essencial para o funcionamento de um computador, garantindo as atividades internas da CPU, assegurando que o sistema execute as tarefas de maneira organizada e eficiente. Ela coordena a execução das instruções e o fluxo de dados, possibilitando que o computador realize operações complexas de forma eficaz.

Nandgame

Solve Level

Levels

Custom Components

Playground

Donate

About

Level Help

Check solution

Clear canvas

Clear all levels

Skip level

Control Unit

In addition to the ALU instructions, the computer should also support **data instructions**. In a data instruction, the instruction value is directly written to the A register.

Create a control unit which execute either a data- or ALU instruction, depending on the high-bit of the instruction I:

Bit 15	
0	Data instruction
1	ALU instruction

ALU instruction

For ALU instructions, the output should be as specified in the previous level. R is the result of the ALU operation.

Data instruction

For a data instruction, the output **R** should be the I input, and destination should be the A register. i.e. **a** should be 1 and **d**, **a***, and **j** flags should be 0.

hex 0000 Dec 0

dst 1 0 0 0

select 16

select 16

select 16

select 16

alu instruction

alu instruction

Input:

hex 0 decimal 0

hex 0 decimal 0

hex 0 decimal 0

hex 0 decimal 0

Output:

hex 0000 Dec 0

dst 1 0 0 0

Level successfully completed!

Input				Output				
I	A	D	*A	R	a	d	*a	j
1234 (04d2)	7	9	13 (000d)	1234 (04d2)	1	0	0	0
-6768 (e598)	7	9	13 (000d)	1	0	1	0	0
-8168 (e018)	6	5	0	4	0	1	1	0
-2909 (f4a3)	0	0	42 (002a)	42 (002a)	1	0	0	1
-6304 (e768)	42 (002a)	1	2	41 (0029)	1	0	0	0

7 components used. (Not counting splitter which does not contain any logic.)

Mission CONDITION is not completed, so the total number of gates could not be counted.

Next level Stay at this level

Levels in Processor:

Combined Memory

Instruction

Control Unit

Computer


Input and Output

All levels in Processor completed. Well done!


O quarto nível é chamado de Computer, que consiste na criação de um computador utilizando uma RAM, ROM(Read only memory ou Memória Somente Leitura), PC(Program Counter ou Contador de Programas), CLOCK e CU(Control Unit ou Unidade de Controle).

O clock fornece sinal tanto para o PC quanto para o ROM, garantindo que enquanto o sinal de j do CU não for ativado, o será adicionado 1 no valor do PC, enquanto na ROM, garante que o valor resultante do CU seja alocado nele próprio.

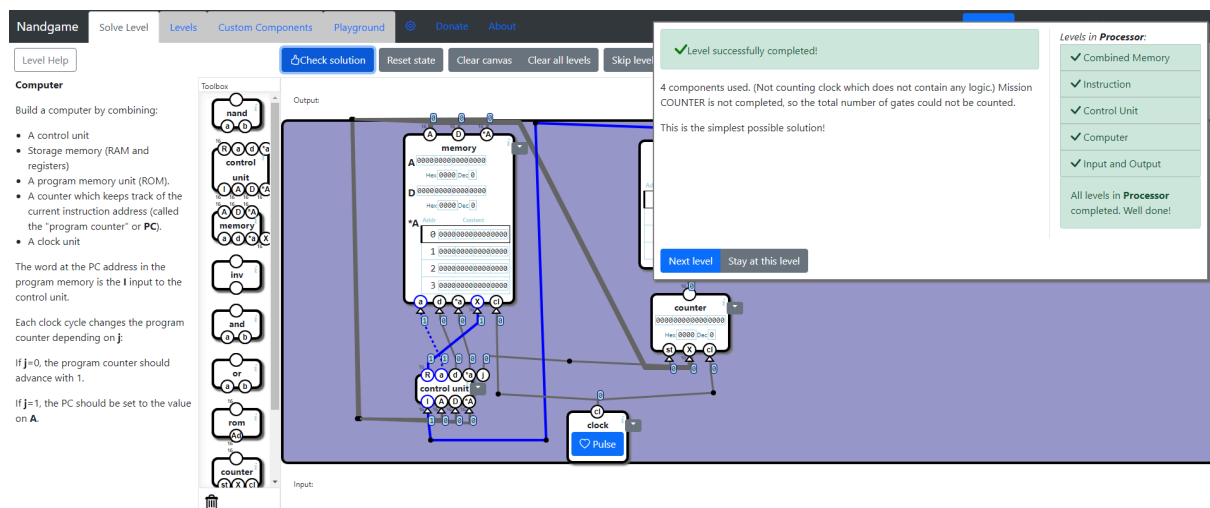Esses componentes trabalham em conjunto para executar programas e processar informações. O CU orquestra a operação do sistema, o PC gerencia a sequência de instruções, e a RAM e ROM fornecem os locais necessários para armazenar dados e código. O CLOCK mantém tudo em sincronia, garantindo que o computador funcione de maneira eficiente e ordenada.



O quinto e último nível é chamado de Input e Output, que consiste no gerenciamento de sinais lógicos para diferentes propósitos. Porém, o diferencial desse nível é a existência de um botão e de uma lâmpada, que devem ser acionados de forma correta para o nível ser concluído. É determinado que para a lâmpada ser acesa, ela depende dos bits 0 e 1 de X, que é um número de 16 bits, e também dos valores lógicos de st e cl. Se cl e st estiverem ativos, então o estado da lâmpada dependerá do split do bit X. Caso o Bit 1 esteja ativo, então a Lâmpada deve ser acesa, caso o bit 0 esteja ativo, então a lâmpada permanece apagada, e caso um número que possua tanto o bit 1 quanto o bit 0 ativos, ela permanece desligada. Agora para o botão, um bundler foi utilizado já que era pedido que apenas o bit de maior significância fosse usado como output.

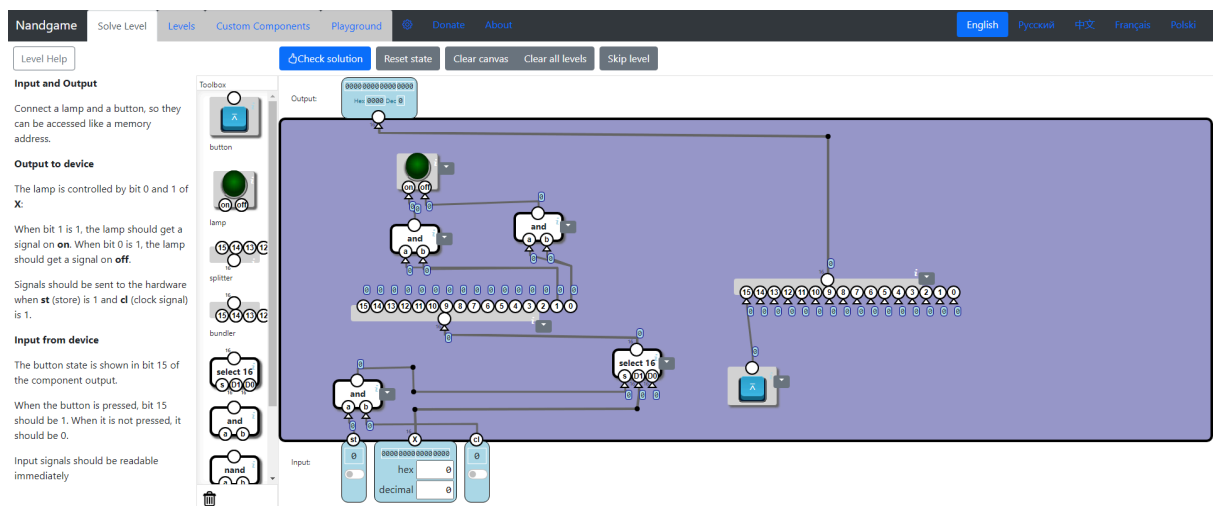

Memória

A memória é a parte onde guardamos as informações que serão utilizadas pela CPU no funcionamento do computador, ela é separada em 3 partes:

ROM → É a memória onde guardamos as instruções que serão enviadas à CPU.

RAM → É a memória temporária do computador, normalmente utilizada para guardar dados que serão usados pela CPU.

IO → É a memória que guarda as entradas e saídas do do computador, para que possam ser lidas pelo computador (no caso da entrada), e para ser lida por outros componentes fora do computador (no caso da saída).

Após utilizar os módulos fornecidos pelo arquiteto, fomos capazes de juntar todas em memory.v e criar o testbench para a compilação e a simulação em ondas.

Fotos dos testes no testbench:

```
// Reset
reset = 0;
#10;
reset = 1;
#10;

// Ler ROM
address = 8'd0;
#10;
address = 8'd1;
#10;


// Escrever e ler na RAM
write = 1;
address = 8'd128;
data_in = 8'h55;
#10;
write = 0;
address = 8'd128;
#10;

// Escrever e ler porta de saída
write = 1;
address = 8'hE0;
data_in = 8'hAA;
#10;
write = 0;
address = 8'hE0;
#10;

// Reset
reset = 0;
#10;
reset = 1;
#10;

$finish;
```

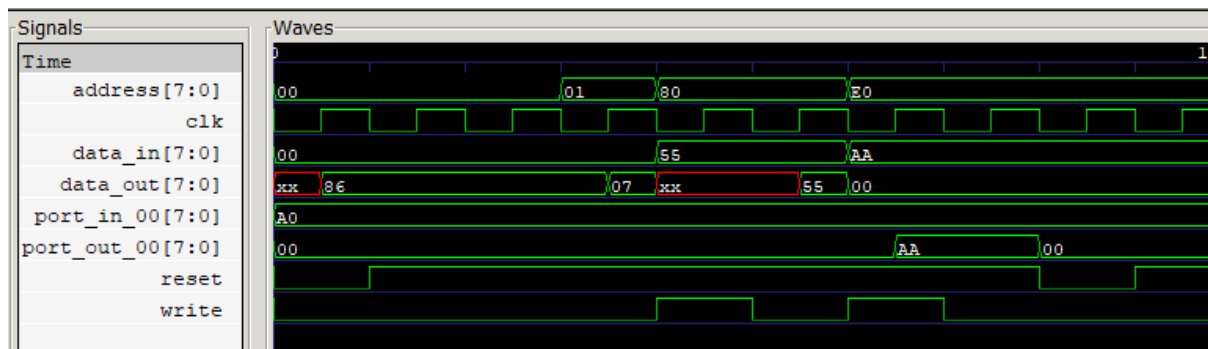Fotos das simulações em onda pelo gtkwave:



Agora explicando cada teste:

Primeiro temos um reset para reiniciar a máquina. 10ns para os tempos de espera da máquina, o reset está em negedge então ele ficará como “1” o teste inteiro até ser atualizado para 0 pela borda negativa.

Segundo temos a leitura da ROM onde lemos o endereço 00 na ROM nos dando o valor 86, que significa load_A imediato, e após 10ns lemos o endereço 01 da ROM, que armazena o valor 07, após isso temos mais 10ns.

Terceiro temos a escrita da RAM, o sinal write sobe para 1, o que significa que devemos armazenar o valor 55 no endereço 80, após isso temos 10ns de espera para poder ler o endereço 80 na RAM, que mostra exatamente o valor 55.

Após isso temos a escrita e leitura na porta de saída, write sobre para 1 e é nos dado o endereço da porta 0 (E0) e o valor a armazenar (AA), após isso temos mais 10ns de espera, write cai para 0 e nos é dado o endereço E0 novamente, só que dessa vez para ler a porta 0, que mostra o valor AA.

Por último temos mais um reset, ele começa com 0, e quando sobe para 1, todas as saídas caem para 0.

Data Path


O data path é um conjunto de componentes que executam as operações de dados dentro da CPU. Nele estão presentes os elementos responsáveis pelo transporte e processamento dos dados, registradores, ALU, multiplexadores, etc.

Após concluir o módulo `data_path.v` fornecido pelo engenheiro, criamos um testbench para testar casos essenciais que o data path deve cobrir. Carregamento dos registradores A, B, PC e IR, enviar dados para a memória via barramento de dados, operações da ALU e endereçamento de dados via MAR.

Testes do testbench:

```
57 // Load IR, PC, A, B
58 from_memory = 8'h45;
59 Bus2_Sel = 2'b10;
60 #20 IR_Load = 1;
61 #10 IR_Load = 0;
62 from_memory = 8'hE8;
63 #20 PC_Load = 1;
64 #10 PC_Load = 0;
65 from_memory = 8'h18;
66 #20 A_Load = 1;
67 #10 A_Load = 0;
68 from_memory = 8'hBB;
69 #20 B_Load = 1;
70 #10 B_Load = 0;
71
72 // PC, A or B to memory
73 #20 Bus1_Sel = 01;
74 #30 Bus1_Sel = 10;
75
76 // ALU operations
77 #30 ALU_Sel = 3'b000; // A + B
78 CCR_Load = 1;
79 #10 CCR_Load = 0;
80 #30 ALU_Sel = 3'b010; // A - B
81 CCR_Load = 1;
82 #10 CCR_Load = 0;
83 #30 ALU_Sel = 3'b111; // ~A
84 CCR_Load = 1;
85 #10 CCR_Load = 0;
86
87 // Send Alu Result to address
88 Bus2_Sel = 2'b00;
89 MAR_Load = 1;
90 #10 MAR_Load = 0;
```

 Simulando os dados obtidos no GTKWave obtivemos o seguinte resultado:



Com isso concluímos que ao receber os dados corretos da control unit, o data path consegue realizar suas operações corretamente.

Control Unit

A Control Unit é responsável por dirigir as operações da CPU, gerando os sinais de controle necessários para coordenar e controlar o data path durante a execução das instruções. Ela interpreta as instruções decodificadas e gera sinais que determinam quais operações devem ser realizadas, quais dados devem ser utilizados e para onde os resultados devem ser direcionados.

Antes de concluirmos o módulo `control_unit.v` fornecido para o engenheiro, definimos as instruções que poderiam ser usadas pela nossa CPU no arquivo `instructions.v`, dessa forma as definições poderiam ser chamadas em outros arquivos posteriormente.

Instruções do `instructions.v`:

```
1 // Loads and Stores
2 `define LDA_IMM 8'h86 // Load Register A (Immediate Addressing)
3 `define LDA_DIR 8'h87 // Load Register A from memory (RAM or IO) (Direct Addressing)
4 `define LDB_IMM 8'h88 // Load Register B (Immediate Addressing)
5 `define LDB_DIR 8'h89 // Load Register B from memory (RAM or IO) (Direct Addressing)
6 `define STA_DIR 8'h96 // Store Register A to memory (RAM or IO)
7 `define STB_DIR 8'h97 // Store Register B to memory (RAM or IO)
8 `define STR_DIR 8'h98 // Store Result of Operation to memory (RAM or IO)
9
10 // Data Manipulations
11 `define ADD_AB 8'h42 // A <= A + B
12 `define SUB_AB 8'h43 // A <= A - B
13 `define AND_AB 8'h44 // A <= A & B
14 `define OR_AB 8'h45 // A <= A | B
15 `define INCA 8'h46 // A <= A + 1
16 `define DECA 8'h48 // A <= A - 1
17 `define XOR_AB 8'h4A // A <= A ^ B
18 `define NOTA 8'h4B // A <= ~A
19 `define INCB 8'h4C // B <= B + 1
20 `define DECB 8'h4D // B <= B - 1
21 `define NOTB 8'h4E // B <= ~B
22 `define SUB_BA 8'h4F // B <= B - A
23
24 // Branches
25 `define BRA 8'h20 // Branch Always to (ROM) Address
26 `define BMI 8'h21 // Branch if N == 1 to (ROM) Address
27 `define BPL 8'h22 // Branch if N == 0 to (ROM) Address
28 `define BEQ 8'h23 // Branch if Z == 1 to (ROM) Address
29 `define BNE 8'h24 // Branch if Z == 0 to (ROM) Address
30 `define BVS 8'h25 // Branch if V == 1 to (ROM) Address
31 `define BVC 8'h26 // Branch if V == 0 to (ROM) Address
32 `define BCS 8'h27 // Branch if C == 1 to (ROM) Address
33 `define BCC 8'h28 // Branch if C == 0 to (ROM) Address
34
```

Após isso, concluindo a `control_unit.v`, ela era capaz de realizar qualquer uma das instruções definidas.


Para testar a control unit, criamos um testbench que contempla todas as instruções possíveis. Não poderei mostrar todas as formas de onda aqui, porém elas estarão presentes junto aos arquivos do código fornecidos posteriormente.

Instruções do testbench:




```
46 instruction_sequence[0] = 8'h86; // LDA_IMM
47 instruction_sequence[1] = 8'h87; // LDA_DIR
48 instruction_sequence[2] = 8'h88; // LDB_IMM
49 instruction_sequence[3] = 8'h89; // LDB_DIR
50 instruction_sequence[4] = 8'h96; // STA_DIR
51 instruction_sequence[5] = 8'h97; // STB_DIR
52 instruction_sequence[6] = 8'h98; // STR_DIR
53 instruction_sequence[7] = 8'h42; // ADD_AB
54 instruction_sequence[8] = 8'h43; // SUB_AB
55 instruction_sequence[9] = 8'h44; // AND_AB
56 instruction_sequence[10] = 8'h45; // OR_AB
57 instruction_sequence[11] = 8'h46; // INCA
58 instruction_sequence[12] = 8'h48; // DECA
59 instruction_sequence[13] = 8'h4A; // XOR_AB
60 instruction_sequence[14] = 8'h4B; // NOTA
61 instruction_sequence[15] = 8'h4C; // INCB
62 instruction_sequence[16] = 8'h4D; // DECB
63 instruction_sequence[17] = 8'h4E; // NOTB
64 instruction_sequence[18] = 8'h4F; // SUB_BA
65 instruction_sequence[19] = 8'h20; // BRA
66 instruction_sequence[20] = 8'h21; // BMI True
67 instruction_sequence[21] = 8'h21; // BMI False
68 instruction_sequence[22] = 8'h22; // BPL True
69 instruction_sequence[23] = 8'h22; // BPL False
70 instruction_sequence[24] = 8'h23; // BEQ True
71 instruction_sequence[25] = 8'h23; // BEQ False
72 instruction_sequence[26] = 8'h24; // BNE True
73 instruction_sequence[27] = 8'h24; // BNE False
74 instruction_sequence[28] = 8'h25; // BVS True
75 instruction_sequence[29] = 8'h25; // BVS False
76 instruction_sequence[30] = 8'h26; // BVC True
77 instruction_sequence[31] = 8'h26; // BVC False
78 instruction_sequence[32] = 8'h27; // BCS True
79 instruction_sequence[33] = 8'h27; // BCS False
80 instruction_sequence[34] = 8'h28; // BCC True
81 instruction_sequence[35] = 8'h28; // BCC False
```

Lógica para leitura das instruções:



```
97  for (i = 0; i < 30; i = i + 1) begin
98      @(posedge IR_Load);
99      IR = instruction_sequence[i];
100     case (i)
101         20: CCR_Result = 4'b1000; // BMI True
102         21: CCR_Result = 4'b0000; // BMI False
103         22: CCR_Result = 4'b0000; // BPL True
104         23: CCR_Result = 4'b1000; // BPL False
105         24: CCR_Result = 4'b0100; // BEQ True
106         25: CCR_Result = 4'b0000; // BEQ False
107         26: CCR_Result = 4'b0000; // BNE True
108         27: CCR_Result = 4'b0100; // BNE False
109         28: CCR_Result = 4'b0010; // BVS True
110         29: CCR_Result = 4'b0000; // BVS False
111         30: CCR_Result = 4'b0000; // BVC True
112         31: CCR_Result = 4'b0010; // BVC False
113         32: CCR_Result = 4'b0001; // BCS True
114         33: CCR_Result = 4'b0000; // BCS False
115         34: CCR_Result = 4'b0000; // BCC True
116         35: CCR_Result = 4'b0001; // BCC False
117     endcase
118 end
```

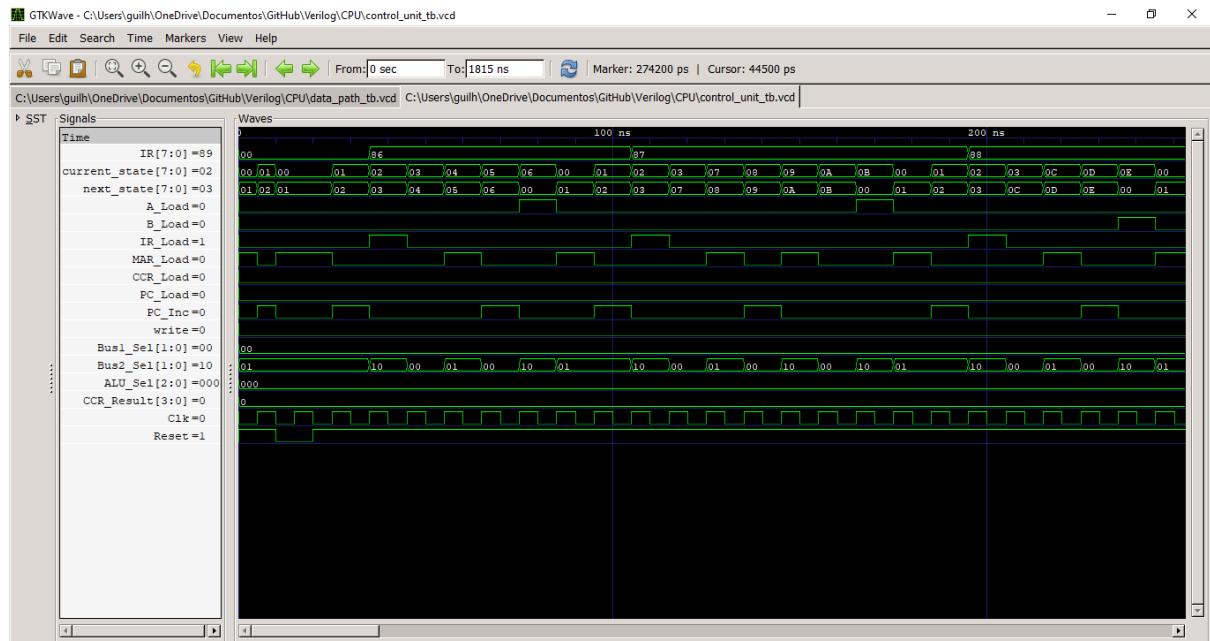Formas de onda das três primeiras instruções:




Analisando as formas de onda percebemos que cada instrução está sendo executada perfeitamente.

Computer

Finalizando todos os módulos componentes, finalmente estávamos aptos para juntar cada módulo para formar o computador.

Para testar nosso computador, desenvolvemos um programa nulificador de contas. Esse programa usa como input um conta matemática qualquer $A - B$ e é capaz de transformar o resultado em 0 executando um algoritmo que vai ser melhor entendido ao ver o programa. O programa foi armazenado na rom para leitura pela CPU.

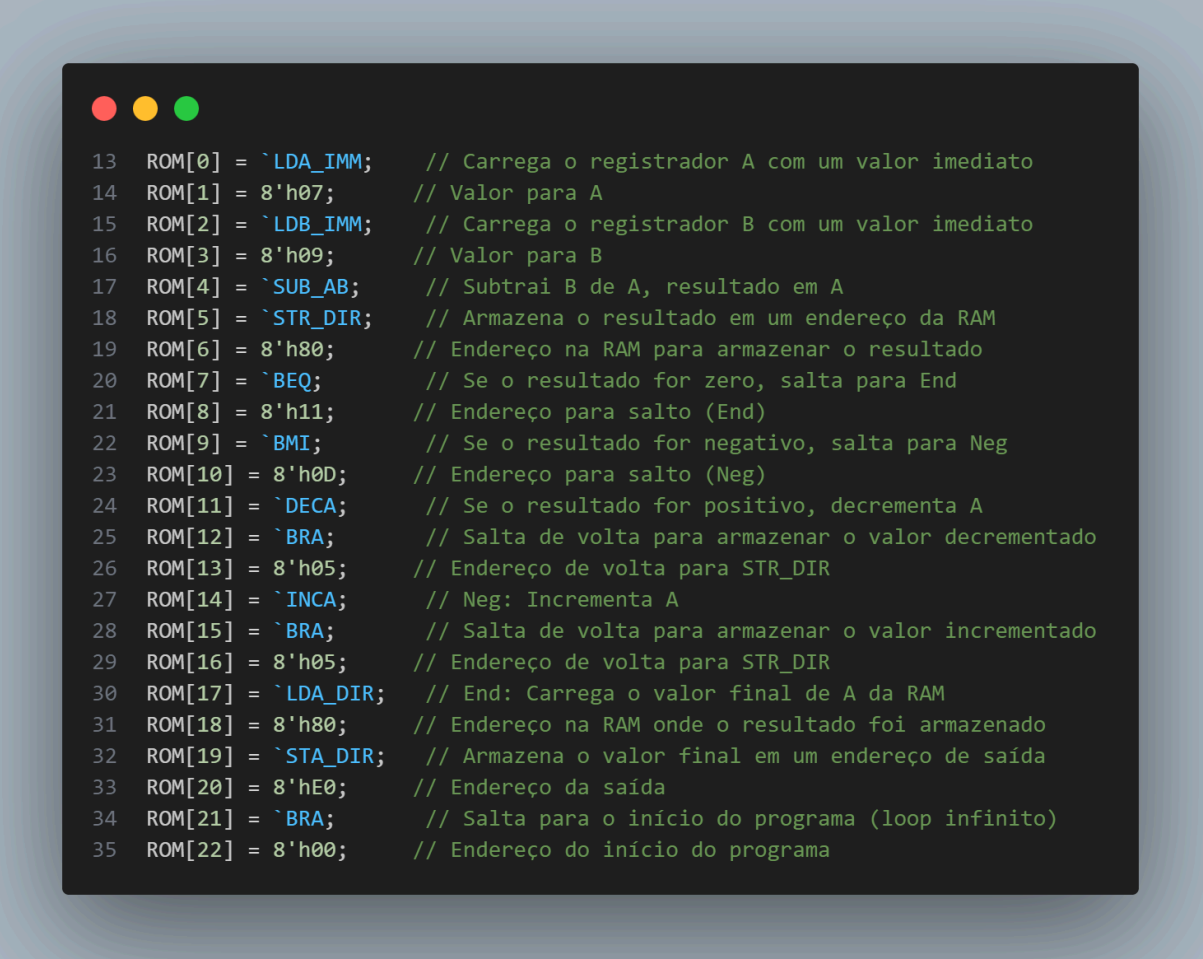Código do programa nulificador de contas:





```
13 ROM[0] = `LDA_IMM;    // Carrega o registrador A com um valor imediato
14 ROM[1] = 8'h07;       // Valor para A
15 ROM[2] = `LDB_IMM;    // Carrega o registrador B com um valor imediato
16 ROM[3] = 8'h09;       // Valor para B
17 ROM[4] = `SUB_AB;     // Subtrai B de A, resultado em A
18 ROM[5] = `STR_DIR;    // Armazena o resultado em um endereço da RAM
19 ROM[6] = 8'h80;       // Endereço na RAM para armazenar o resultado
20 ROM[7] = `BEQ;        // Se o resultado for zero, salta para End
21 ROM[8] = 8'h11;       // Endereço para salto (End)
22 ROM[9] = `BMI;        // Se o resultado for negativo, salta para Neg
23 ROM[10] = 8'h0D;      // Endereço para salto (Neg)
24 ROM[11] = `DECA;      // Se o resultado for positivo, decrementa A
25 ROM[12] = `BRA;       // Salta de volta para armazenar o valor decrementado
26 ROM[13] = 8'h05;      // Endereço de volta para STR_DIR
27 ROM[14] = `INCA;      // Neg: Incrementa A
28 ROM[15] = `BRA;       // Salta de volta para armazenar o valor incrementado
29 ROM[16] = 8'h05;      // Endereço de volta para STR_DIR
30 ROM[17] = `LDA_DIR;   // End: Carrega o valor final de A da RAM
31 ROM[18] = 8'h80;      // Endereço na RAM onde o resultado foi armazenado
32 ROM[19] = `STA_DIR;   // Armazena o valor final em um endereço de saída
33 ROM[20] = 8'hE0;      // Endereço da saída
34 ROM[21] = `BRA;       // Salta para o início do programa (loop infinito)
35 ROM[22] = 8'h00;      // Endereço do início do programa
```


O testbench de execução do programa apenas resetava o computador para que funcionasse corretamente, pois não usamos portas IO para execução do programa, porém elas poderiam ser utilizadas sem quaisquer problemas.



As formas de onda de resultado do GTKWave mostraram que o computador conseguiu obter um resultado satisfatório, anulando a conta inicial e voltando ao loop do começo do programa. Em um caso de um computador real a subtração $A - B$ seria alterada conforme os inputs do usuário na IO do computador e com isso o

computador faria passos diferentes para cada input. Como no nosso caso a subtração $A - B$ continua a mesma, analisar apenas um loop já é satisfatório para nosso teste.

Formas de onda de resultado:

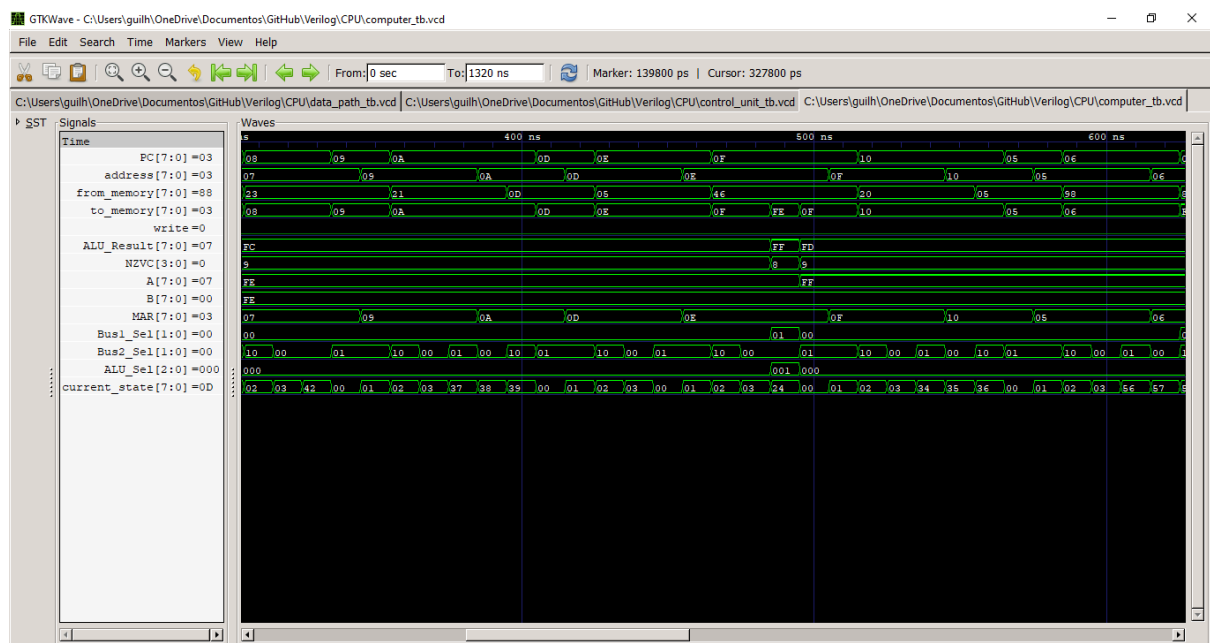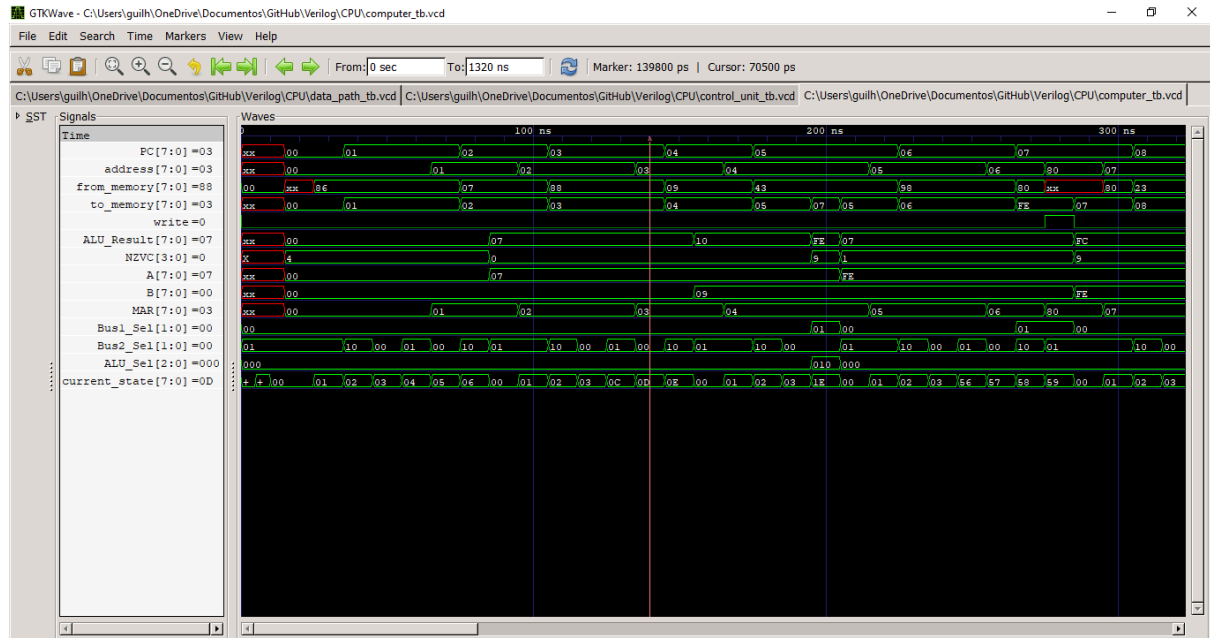

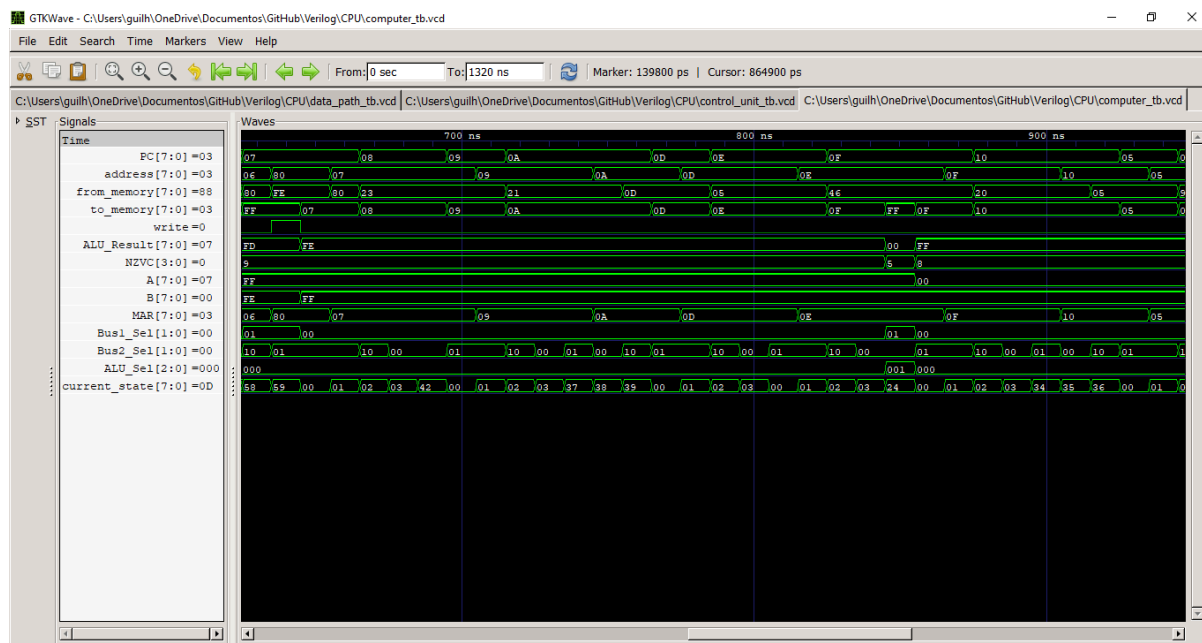

  

Para melhor entendimento, as ações que o computador realiza são:

- 1 - Gravar um valor no registrador A, um valor no registrador B e realizar a subtração;
- 2 - Armazena o valor na RAM;
- 3 - Verifica que o resultado deu negativo;
- 4 - Faz um jump para o End (incrementar A);
- 5 - Faz um jump para armazenar o valor de A novamente;
- 6 - Faz os passos 3, 4 e 5 novamente, A agora é 0;
- 7 - Verifica que A é 0 e faz um jump para o End;
- 8 - Coloca A em um endereço de saída;
- 9 - Volta para o começo do loop.

Auto Avaliação

O sucesso do projeto foi algo bem satisfatório para a equipe. Analisar um computador por dentro e desenvolvê-lo inicialmente parecia algo extremamente desafiador, mas com o desenvolvimento do projeto vimos que era possível. Quando finalmente conseguimos fazer o computador funcionar achamos muito interessante como cada coisa se relacionava para tudo dar certo no final. Acreditamos que, para melhorar o nosso próximo projeto, talvez nós devêssemos inovar com criatividade, fazendo algo além do que foi pedido. Com base no sucesso que obtivemos, consideramos o nosso projeto nota 9.